

Implementacja interfejsu 1wire w VHDL przy użyciu Spartan-3E oraz DS18S20

Krzysztof Cabała 210047

Kinga Wilczek 210063

6 czerwca 2016

Spis treści

1	Założenia projektowe	4
2	Wstęp teoretyczny	4
2.1	Interfejs	4
2.2	Komunikacja	4
2.2.1	Inicjalizacja i reset	4
2.2.2	Zapis bitu	4
2.2.3	Odczyt bitu	5
2.3	Konwersja i odczyt temperatury	5
2.4	Double dabble	5
3	Implementacja	6
3.1	Schemat główny	6
3.2	Termometer	8
3.2.1	Controller	9
3.2.2	ByteModule	13
3.2.3	BusController	18
3.3	Interpreter	21
3.4	Double dabble	21
3.5	LCD	23

Spis rysunków

1	Przykładowe połączenie urządzeń	4
2	Diagram czasowy dla procedury inicjalizacji	4
3	Diagramy czasowe dla procedury zapisu i odczytu	5
4	Schemat ogólny projektu	7
5	Moduł Termometer	9
6	Moduł Controller	10
7	Maszyna stanów Controller	11
8	Symulacja automatu Controller	12
9	Moduł ByteModule	13
10	Maszyna stanów BusController	14
11	Symulacja zapisu bajtu	15
12	Symulacja zapisu bajtu - szczegóły	16
13	Symulacja odczytu bajtu	17
14	Moduł BusController	18
15	Maszyna stanów BusController	19
16	Symbol IOBuf	19
17	Symulacja odczytu bajtu	20
18	Moduł Interpreter	21
19	Moduł Double dabble	21
20	Symulacja modułu double dabble	23
21	Moduł LCD	23


1 Założenia projektowe

Celem projektu było przygotowanie układu obsługującego sensor Dallas DS18S20 na platformie Xilinx Spartan-3E. W tym celu zaimplementowano obsługę magistrali One wire oraz interpretację wyniku. Efektem działania układu jest wyświetlona wartość temperatury na wyświetlaczu LCD zgodnym ze standardem HD44780.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Interfejs

Interfejs 1wire jest interfejsem opracowanym przez firmę Dallas Semiconductor do komunikacji między dwoma lub większą liczbą urządzeń przy wykorzystaniu zaledwie jednej linii danych, linii GND (konieczne odniesienie dla poprawnego rozpoznawania stanów logicznych) oraz zasilania Vcc. W ramach oszczędności przewodów ogranicza się połączenia do dwóch linii, wtedy układ zasilany jest pasywnie z linii danych. Przykładowe połączenie przedstawia schemat:

 


Rysunek 1: Przykładowe połączenie urządzeń

Wyróżnia się urządzenia typu Master (najczęściej mikrokontroler) oraz Slave (peryferia).

2.2 Komunikacja

2.2.1 Inicjalizacja i reset

Każda próba komunikacji urządzeń master i slave musi zacząć się od sekwencji składającej się z sygnału reset, wysyłanego przez master, po którym następuje sygnał obecności układu slave. Sygnał reset to wymuszony stan 0 trwający przynajmniej $480\mu s$. Następnie master oczekuje na sygnał obecności innego urządzenia na linii. Następuje wówczas zwolnienie magistrali, co powoduje podciągnięcie jej do stanu wysokiego przez rezystor pull-up. Urządzenie slave wykrywa wówczas narastające zbocze linii i po upływie $15\mu s$ - $60\mu s$ sygnalizuje swoją obecność poprzez wymuszenie stanu niskiego na okres $60\mu s$ - $240\mu s$.

 

Rysunek 2: Diagram czasowy dla procedury inicjalizacji


2.2.2 Zapis bitu

Operacje zapisu bitu realizowane są w ściśle określonych slotach czasowych. Długość jednego slotu wynosić zwykle $60\mu s$. Próbkowanie dokonywane jest mniej więcej w środku slotu celem uodpornienia na błędy. Pomiedzy kolejnymi operacjami wymagana jest przynajmniej $1\mu s$ odstępu.

Zapis rozpoczyna się wysterowaniem linii danych przez master na poziom niski. Zapis 0 wymaga utrzymania jej w tym stanie przez cały slot. Zapis 1 jest nieco bardziej skomplikowany. Master musi w czasie nie dłuższym niż $15\mu s$, ale nie krótszym niż $1\mu s$ zwolnić magistralę tak aby w momencie próbkowania (po $30\mu s$ od zbocza opadającego) była w stanie wysokim.

2.2.3 Odczyt bitu

Odczyt bitu również wymaga $60\mu s$ slotu oraz $1\mu s$ przerwy. Odczyt rozpoczyna się wymuszeniem przez master stanu niskiego na linii danych na czas nie krótszy niż $1\mu s$ i zwolnienie jej (powrót do stanu wysokiego). Po tym sygnale sterowanie linią przejmuje urządzenie slave, wysyłające bit 0 lub 1. Slave po wykryciu zbocza opadającego wymusza stan niski (dla 0) lub utrzymuje wysoki (dla 1) linii danych. Sygnał musi być wtedy spróbkowany przez master. Przed upłynięciem czasu końca slotu magistrala zostaje zwolniona przez slave, co powoduje jej powrót do stanu wysokiego.

 

Rysunek 3: Diagramy czasowe dla procedury zapisu i odczytu

2.3 Konwersja i odczyt temperatury

Aktualny odczyt temperatury zapisany jest w dwóch pierwszych bajtach pamięci Scratchpad. Po poprawnej inicjalizacji czujnika DS18S20 ich zawartość odpowiada temperaturze $+85^{\circ}C$. W celu zmierzenia aktualnej temperatury należy wysłać do termometru komendę konwersji, zresetować układ i odczytać pamięć. W pamięci urządzenia jest 9 bajtów wyniku. Tylko dwa pierwsze są istotne w punktu wyniku. Pierwszy uzyskany bajt określa znak odczytu. Natomiast ostatni bit drugiego bajtu stanowi o wystąpieniu cyfry po przecinku. Pozostałe bity wyniku to wartość odczytanej temperatury. Wartość ta następnie podlega konwersji na kod BCD za pomocą algorytmu double dabble.

2.4 Double dabble

Double dabble jest powszechnie wykorzystywanym algorytmem do konwersji liczb binarnych na kod BCD (Binary-Coded Decimal - system dziesiętny zakodowany dwójkowo).


Algorytm polega na wykonaniu n iteracji (w zależności od długości ciągu bitów). Początkowo wynikowy kod BCD jest zainicjalizowany jako ciąg zer podzielonych na grupy po 4 bity. Podczas każdej iteracji wykonywane jest przesunięcie o jeden bit w lewo, a na koniec doklejany jest jeden bit ciągu wejściowego. Jeżeli przed kolejnym przesunięciem wartość w jednej z grup w kodzie BCD jest wyższa niż 4 to następuje dodanie binarnej 3. Po wykonaniu odpowiedniej ilości iteracji algorytm kończy swoje działanie. Ostatecznie wynikowy ciąg jest podzielony po cztery bity, które odpowiadają kolejnym cyfrom wyniku.

3 Implementacja

3.1 Schemat główny

Funkcjonalność projektu opiera się na 6 podstawowych modułach widocznych na rysunku 4:

- Termometer - obsługa sensora DS18S20;
- RotaryEnc- sterowanie częstotliwością pomiaru;
- Interpreter - interpretacja 2 bajtowego wyniku;
- double_dabble - zamiana liczby binarnej bez znaku na kod BCD;
- LCD - generowanie zawartości wyświetlacza LCD;
- LCDWrite - sterownik wyświetlacza.

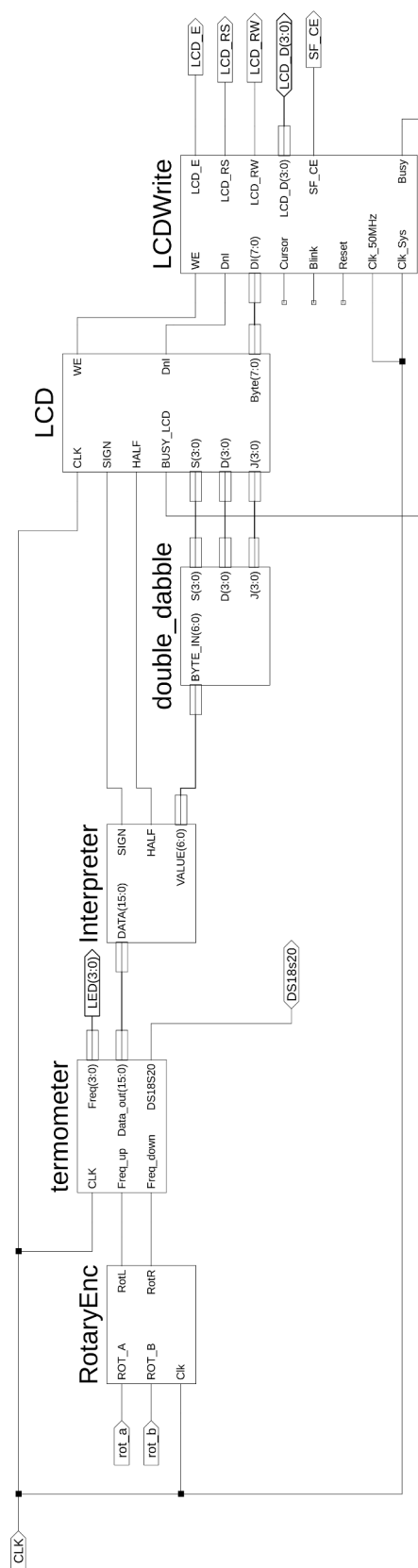


Rysunek 4: Schemat ogólny projektu

3.2 Termometer

Moduł Termometer jest najbardziej rozbudowanym modułem składającym się z 4 układów (rysunek 5):


- Controller - obsługa sekwencji komunikacji i konwersji temperatury;
- ByteModule - obsługa komunikacji na poziomie bajtu (instrukcji);
- BusController - obsługa magistrali Onewire;
- IOBuf - ustala kierunek komunikacji.

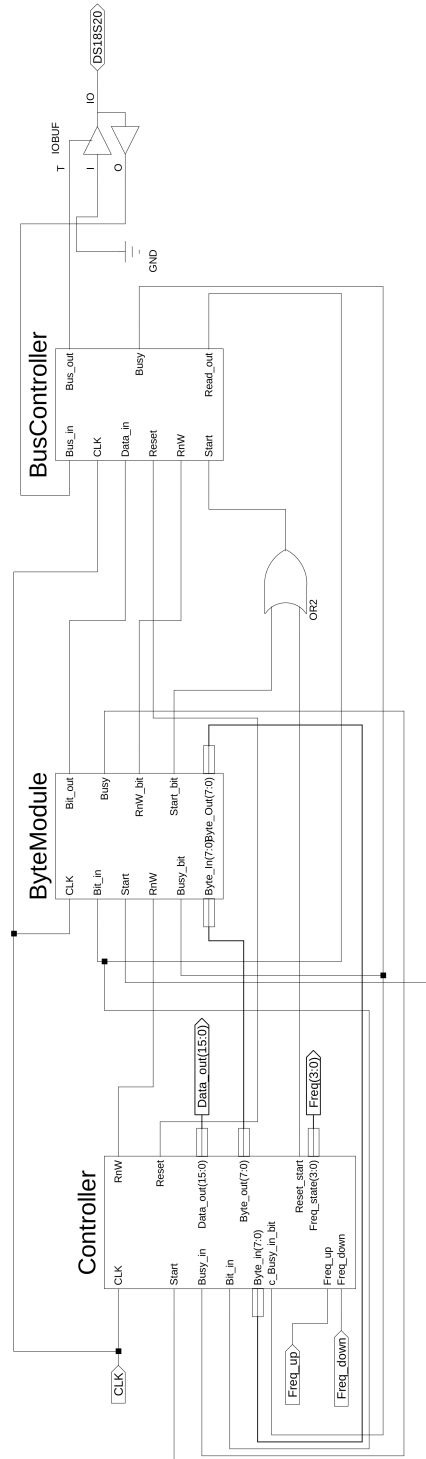

Rysunek 5: Moduł Termometer

3.2.1 Controller

Moduł Controller (rysunek 6) odpowiada za przeprowadzenie poprawnej sekwencji operacji wymaganych do zmierzenia i odczytu temperatury.

 

Rysunek 6: Moduł Controller

Opis wyprowadzeń:

Wejścia

- CLK - Zegar;
- Freq_up - Impuls zwiększenia częstotliwości próbkowania;
- Freq_down - Impul zmniejszenia częstotliwości próbkowania;
- Byte_in - Bajt odebrany przez ByteModule;
- Bit_in - Bit odeberany przez BusController;
- Busy_in - Flaga zajętości ByteModule;
- c_Busy_in - Flaga zajętości BusController;

Wyjścia:

- Start - Sygnał start dla ByteModule;
- Data_out - Odebrany ciąg reprezentujący temperaturę (2 bajty);
- Byte_out - Dane (kod instrukcji) dla ByteContorllera;
- Reser - Sygnał reset;
- Freq_state - Wektor reprezentujący aktualną częstotliwość próbkowania;
- Reset_start - Sygnał start dla BusControllera.

W celu ograniczenia częstotliwości odczytu (co powoduje nadmierne nagrzewanie się czujnika) dodano możliwość sterowania odstępem między pomiarami. Moduł umożliwia odczyt 4, 2, 1 sekundę lub ciągly. Zmiana odbywa się w procesie freq_process.

```

freq_process: process (CLK, freq_up, freq_down)
begin
    if rising_edge(clk) then
        if freq_up = '1' then
            frequency <= frequency(2 downto 0) & frequency (3);
        elsif freq_down = '1' then
            frequency <= frequency (0) & frequency(3 downto 1);

```

```

        end if;
    end if;
end process;

```


Moduł jest automatem skończonym (fsm). Zmiana stanów odbywa się w procesie state_service.

```


state_service: process (CLK, next_state)
begin
    if (rising_edge (CLK)) then
        state <= next_state;
    end if;
end process;

```

Kolejne stany maszyny pokazuje Rysunek 7. Po każdym ze stanów (poza presence) występuje dodatkowy stan oczekiwania na zwolnienie flagi busy (zajętości kontrolerów niższego rzędu). Stany te zostały pominięte na schemacie ze względu na jego czytelność. Należy zaznaczyć, że stany w których wykonywane są kolejne komendy są jednotaktowe, podczas gdy oczekiwanie na ich wykonanie zajmuje stosunkowo dużo więcej czasu. Zauważyć to można na symulacji pokazanej na rysunku 8

 

Rysunek 7: Maszyna stanów Controller

 


Rysunek 8: Symulacja automatu Controller

Zaznaczona na symulacji pozycja A pokazuje moment zwolnienia magistrali przez master (stan wysokiej impedancji). Zaraz po jej zwolnieniu kontrolę przejmuje slave, który wymuszając stan niski sygnalizuje swoją obecność (moment B). Przybliżony fragment (czerwona ramka) obrazuje przejścia stanów pomiędzy reset_slave_b a skip_b. Widać, że stany presence oraz skip są jednotaktowe.

3.2.2 ByteModule

ByteModule został zaimplementowany w celu obsługi dwukierunkowej komunikacji pomiędzy master, a slave. W zależności od kierunku transmitowanego bajtu wykonywane są na nim różne operacje. W przypadku zapisu danych bajt wejściowy jest rozdzielany na pojedyncze bity, które następnie kolejno są przesyłane do urządzenia. Natomiast operacja odczytu polega na formowaniu pojedynczych bitów wejściowych w jeden bajt wyjściowy.

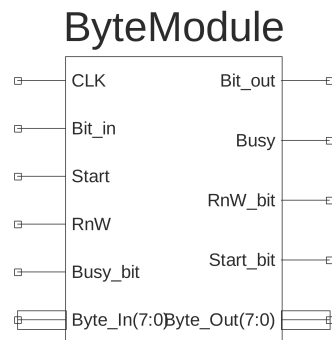

Rysunek 9: Moduł ByteModule

Opis wyprowadzeń:


Wejścia:

- Bit_in - Bit wchodzący podczas operacji odczytu;
- Start - Jednobitowy sygnał rozpoczęcia operacji;
- RnW - Flaga informująca o typie wykonywanej operacji. Jeżeli ustawiona w stan wysoki wykonywany jest odczyt;
- Busy_bit - Flaga zajętości BusController;
- Byte_In(7:0) - Wejściowy bajt przy operacji zapisu;

Wyjścia:

- Byte_Out(7:0) - Wyjściowy bajt przy operacji odczytu;
- Start_bit - Sygnał start dla modułu;
- RnW_bit - Bit określający rodzaj operacji wykonywanej przez BusController;
- Busy - Bit zajętości ByteModule;
- Bit_out - Kolejny bit zapisywany przez BusController;

Ten moduł również jest maszyną stanów. Jej uproszczony schemat przedstawia rysunek 10. Szczegóły implementacji można zobaczyć na symulacji przedstawionej na rysunkach 11 - ??,

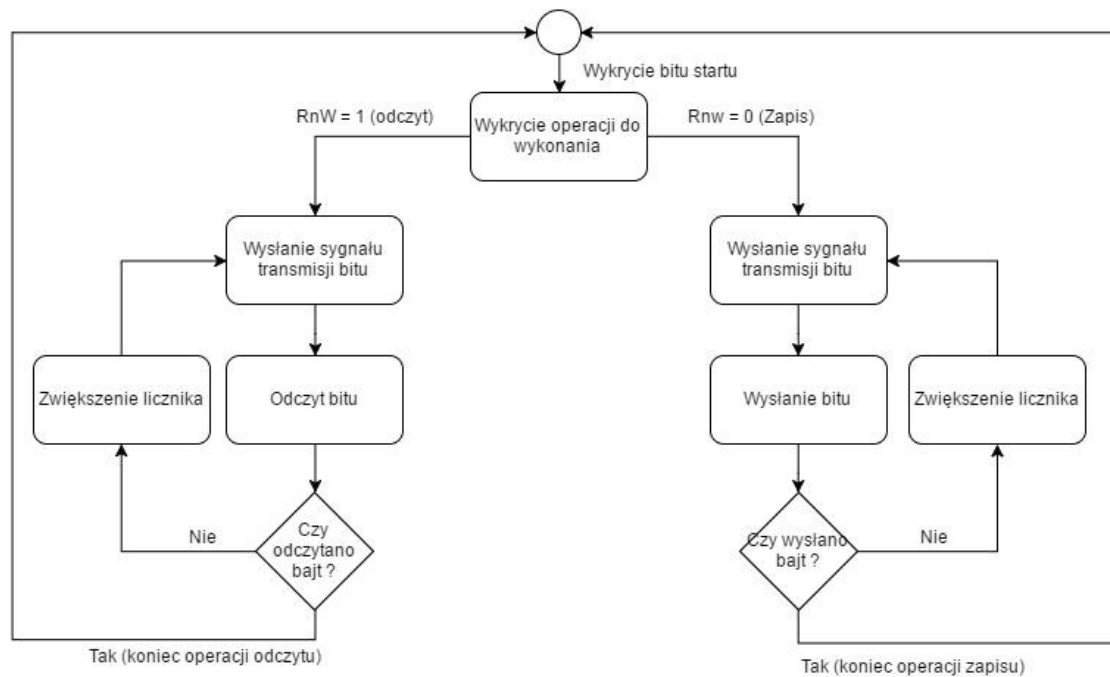

Rysunek 10: Maszyna stanów BusController

Cykl odczytu rozpoczyna stan *rs* w którym ustawiany jest bit *RnW* na wartość 1 oraz wysyłany jest jendotaktowy sygnał *start_bit*. Następnie w stanie *rb* następuje oczekiwanie na sygnalizującą zakończenia operacji przez BusController (flaga *Busy_bit*). W stanie *re* w rejestrze *tmp_byte* zatraskiwana jest odczytana wartość kolejnego bitu. Wartość ta jest współbieżnie przepsiwana na wyjście *byte_read*. W zależności od ilości odczytanych bitów następuje przejście do stanu *rc* zwiększania zmiennej *counter* lub stanu *n* oznaczającego oczekiwanie na następną operację.


Za zapamiętywanie kolejnych bitów odpowiedzialny jest proces *byte_reading*:

```


byte_reading: process (CLK, state)
begin
if rising_edge(CLK) then
    if state = re then
        tmp_byte <= Bit_in & tmp_byte(7 downto 1);
    end if;
end if;
end process;
  
```

Symulacja z rysunku 11 pokazuje przebieg całej procedury. Zaznaczone czerowną i niebieską ramką fragmenty można zobaczyć w powiększeniu na rysunku 13. Widać na nich odpowiednio przejścia między odczytem kolejnych bitów oraz odczytem ostatniego bitu.


Procedura zapisu bajtu jest analogiczna do procedury odczytu. Wymienionym wcześniej stanom odpowiadają kolejno *ws* (*RnW* = 0), *wb*, *we*, *wc*. Wartości kolejnych bitów są odczytywane wprost z wektora *byte_in* w zależności od wartości *byte_cnt*. Symulację przedstawia rysunek ??

 

Rysunek 11: Symulacja zapisu bajtu

 


Rysunek 12: Symulacja zapisu bajtu - szczegóły

 

Rysunek 13: Symulacja odczytu bajtu

3.2.3 BusController

Moduł BusController realizuje podstawowe operacje: reset, odczyt oraz zapis bitu.

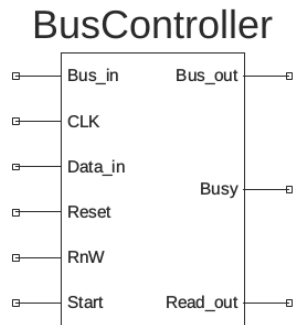

Rysunek 14: Moduł BusController


Opis wyprowadzeń: Wejścia:

- CLK - Wejście zegarowe;
- Bus_in - Bit odczytu z termometru;
- Data_id - Bit do zapisu z ByteModule;
- Reset - Jednobitowy sygnał resetu;
- RnW - Flaga informująca o typie wykonywanej operacji. Jeśli ustawiona w stan wysoki wykonywany jest odczyt;
- Start - Sygnał start dla BusController;

Opis Wyjść:


- Bus_out - Zapis bitu do termometru;
- Busy - Bit zajętości BusController;
- Read_out - Odczytany bit z termometru;

Poniżej przedstawiono schemat blokowy tego automatu (rysunek 15):

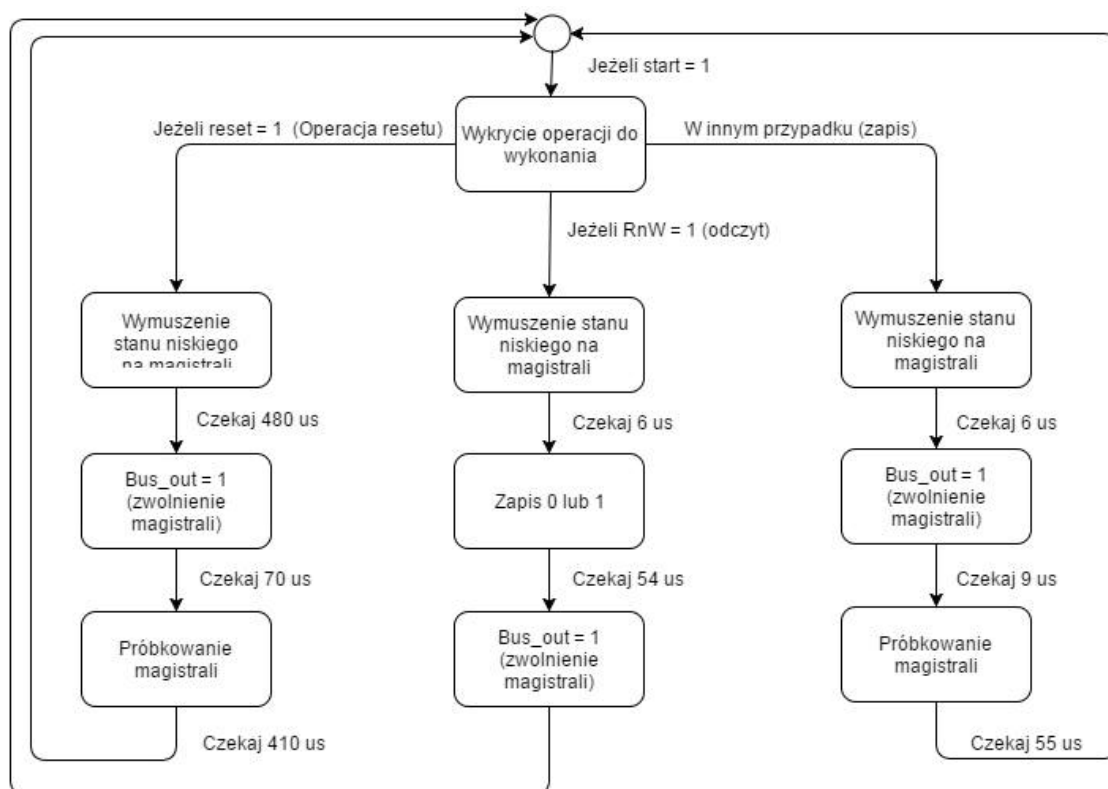


Rysunek 15: Maszyna stanów BusController

Poprawna obsługa magistrali wymaga jej zwalniania poprzez ustawienie w stan wysokiej impedancji (podciągnięcie do V_{cc} przez rezystor pull-up). Służy do tego element IOBuf. Podanie logicznego zera na wejście T otwiera bufor wyjściowy i przekazuje sygnał podawany na pin I (GND - Logiczne 0). Logiczne 1 na wejściu T ustawia linię w stanie wysokiej impedancji (zwalnia magistralę). Pin O służy do odczytu stanu magistrali.

 

Rysunek 16: Symbol IOBuf

 


Rysunek 17: Symulacja odczytu bajtu

Na rysunku 17 przedstawiono charakterystykę pracy układu wraz z buforem IO. Zaznaczono charakterystyczne punkty:

- A Zwolnienie magistrali przez master;
- B Sygnał obecności slave;
- C Zwolnienie magistrali przez slave;
- D Sygnał obecności slave na wyjściu modułu;
- E Impuls start;

- F Magistrala w stanie wysokim - odczyt 1;
- G Master wymusza stan niski - zapis 0;
- H Master zwalnia magistralę przy zapisie - zapis 1;

3.3 Interpreter

 

Rysunek 18: Moduł Interpreter

Interpreter jest modułem kombinacyjnym, którego zadaniem jest odpowiedni podział wyniku odczytu. Jako wejście przyjmowane są dwa bajty. W wyniku konwersji pierwszy bajt zmieniany jest na znak wartości temperatury. Kolejne 7 bitów jest wartością temperatury. Ostatni bit określa wartość po przecinku.

Opis wyprowadzeń:


Wejścia:

- DATA(15:0) - dwa bajty wyniku uzyskanego z modułu termometer;

Wyjścia:

- SIGN - bit znaku, gdzie stan wysoki oznacza wystąpienie wartości ujemnej;
- HALF - bit określający wartość po przecinku (0 lub 5). Jeżeli ustawiony na jeden wartość po przecinku wynosi 5;
- VALUE(6:0) - wektor wartości temperatury po konwersji;

3.4 Double dabble

 

Rysunek 19: Moduł Double dabble

Moduł ten realizuje konwersję uzyskanej wartości na kod BCD na podstawie wcześniej opisanego algorytmu double dabble. Wykorzystane do zaimplementowania tego mechanizmu zostały zmienne, z względu na zastosowanie pętli for, w wyniku czego powstała bardzo skomplikowana logika kombinacyjna.

Opis wyprowadzeń:

Wejścia:

- BYTE_IN(6:0) - wektor wejściowy konwertowany na BCD;

Wyjścia:

- S(3:0) - 4 bity cyfry setek;
- D(3:0) - 4 bity cyfry dziesiątek;
- J(3:0) - 4 bity cyfry jedności;

Algorytm double dabble realizowany jest w procesie bcd1:

```
bcd1: process(BYTE_IN)

    variable temp: STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0) ;
    variable jds: STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0):="000000000000";

begin
    temp := BYTE_IN;
    jds :=(others => '0');

    for i in 0 to 6 loop
        if jds(3 downto 0) > 4 then
            jds(3 downto 0) := jds(3 downto 0) + 3;
        end if;


        if jds(7 downto 4) > 4 then
            jds(7 downto 4) := jds(7 downto 4) + 3;
        end if;
        jds := jds(10 downto 0) & temp(6);

        temp := temp(5 downto 0) & '0';

    end loop;

    J <= jds(3 downto 0);
    D <= jds(7 downto 4);
    S <= jds(11 downto 8);
end process bcd1;
```


Przykład działania pokazuje symulacja na rysunku 20:

 

Rysunek 20: Symulacja modułu double dabble

3.5 LCD

Moduł LCD opiera się na prostej maszynie stanów, która przesyła kolejne znaki ASCII do wyświetlacza kontrolowanego przez element LCDWrite.

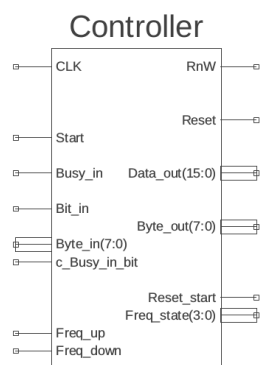

Rysunek 21: Moduł LCD